

Esercitazione N.7: Usi non lineari dell'OpAmp

Gruppo BF

Andrea Luzio, Gianfranco Cordella, Valerio Lomanto

24 Novembre 2016

1 Scopo e strumentazione

Nel corso dell'esperienza sfrutteremo un OpAmp (TL081) per realizzare circuiti non lineari, valutandone di volta in volta le caratteristiche e i limiti di funzionamento.

2 Discriminatore

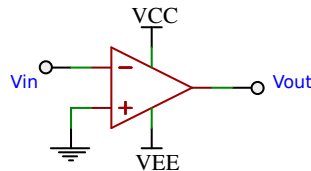


Figura 1: Circuito Discriminatore

Si è montato il circuito come in figura (1), inviando segnali sinusoidali in ingresso. La normale risposta del circuito può essere osservata in figura (2): di fatto, l'uscita è ad una tensione $\approx V_{CC} \approx 15\text{ V}$ quando l'ingresso è a tensione negativa, mentre è a $\approx V_{EE} \approx -15\text{ V}$ quando l'ingresso è a tensione positiva. In realtà, il passaggio dell'output da alto a basso o viceversa avviene quando l'input attraversa una tensione leggermente diversa da 0: questa tensione di offset è stata misurata con l'oscilloscopio come la tensione dell'input nel momento in cui l'output inizia la discesa (o la salita), ottenendo il valore di $31.8 \pm 3.4\text{ mV}$ (la cui incertezza è primariamente data dalla difficoltà nel riconoscere la contemporaneità delle due tensioni).

Si è poi incrementata gradualmente la frequenza del segnale in ingresso, osservando la variazione del funzionamento del circuito ad alte frequenze. Dapprima, e mantenendo l'ampiezza del segnale in ingresso a qualche volt, si osservano effetti legati allo slew rate finito dell'OpAmp: dal momento che il passaggio dell'output da V_{CC} a V_{EE} non può essere istantaneo, quando l'input ha un semiperiodo confrontabile col tempo richiesto per passare da $+15\text{ V}$ a -15 V (che è costante) quest'ultimo diventa una parte sostanziale del periodo dell'output, che dunque si allontana dall'ideale onda quadra per avvicinarsi ad un'onda triangolare con fronti di salita e discesa aventi pendenza data dallo slew rate. Si è dunque proceduto al fit dello slew rate dell'OpAmp. Acquisiti i dati attraverso l'oscilloscopio si è fittata la retta affine (2 parametri). Per stimare l'errore di digitalizzazione si è fittato il segnale costante 15 V visibile all'inizio del grafico. Imponendo che il chi quadro fosse pari ai gradi di libertà di questo fit, si è così ottenuta una stima dell'errore di digitalizzazione dell'oscilloscopio.¹ Come errore dei tempi si è scelto metà dell'intervallo di campionatura. Si sono dunque fittati i dati nella regione di interesse (fra 0 s e $-1.2 \times 10^{-6}\text{ s}$) si sono ottenuti così i seguenti risultati (dati e fit nel grafico 3):

¹Si sono ottenute in effetti tre stime, una massima (0.117 V), una media (0.124 V) e una minima (0.130 V), imponendo che il p-value fosse rispettivamente il 5%, 49% ($\chi^2 = \text{dof}$) e 95%, non sono state attuate le solite procedure di propagazione lineare dell'errore dato che il χ^2 è molto piccato. Si confronti il risultato con quanto atteso in modo banale dal numero di bin per divisione nella modalità grafica, ovvero 25 pt per divisione, dunque, a 5 V per divisione, 0.2 V

fenomeno particolare: poiché il guadagno dell'OpAmp a queste frequenze è significativamente inferiore, esso raggiunge la saturazione solo per ampiezze dell'input molto maggiori, dunque è apprezzabile per buona parte del periodo la risposta lineare dell'OpAmp, come si può vedere dalla figura (4) (si nota inoltre la diversa relazione tra le fasi di ingresso e uscita rispetto alle basse frequenze, compatibile con il comportamento da circuito a un polo). Ci è però poco chiara la ragione dell'offset dell'output, che non sembra dovuto ad un possibile offset del generatore (poiché permane anche inserendo un condensatore tra questo e l'ingresso invertente dell'OpAmp) né riteniamo sia causato da una $V_{os} \neq 0$.

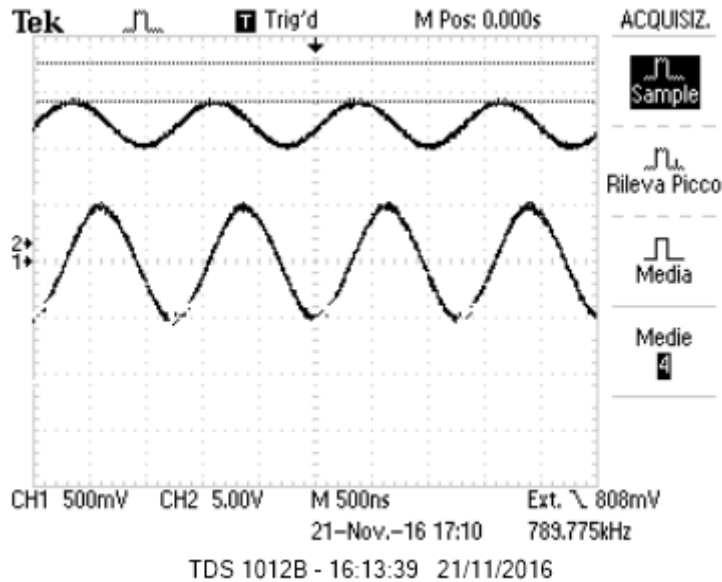


Figura 4: Risposta del circuito ad alte frequenze e piccole ampiezze.

3 Amplificatore di carica

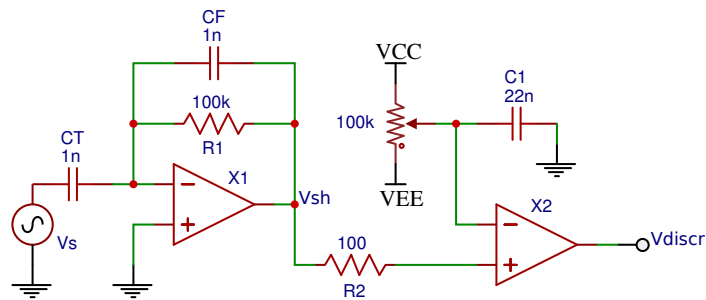


Figura 5: Circuito rilevatore di carica.


C_T [nF]	C_F [nF]	R_1 [k Ω]
1.06	1.04	98.5

Tabella 1: Valori misurati per i componenti del circuito.

Si è montato il circuito in figura (5), dove lo scopo del generatore di onde quadre V_S , insieme al condensatore C_T , è di iniettare nel nostro circuito una carica (che rappresenti ad esempio il segnale di un detector).

Il funzionamento che ci attendiamo, ammettendo l'idealità del generatore, dell'OpAmp e dei condensatori, è il seguente: al fronte di salita (o discesa) di V_S una carica $C_T \Delta V_S$ si deposita sul condensatore

C_F , portando dunque la tensione V_{sh} a $\frac{C_T}{C_F} \Delta V_S$. La scarica del condensatore attraverso R_1 fa sì che la carica su di esso, e quindi la tensione V_{sh} , decadano esponenzialmente con un tempo caratteristico $\tau = C_F/R_1$. L'OpAmp X_2 , configurato come discriminatore con una tensione di soglia positiva (poco inferiore ai 200 mV), ha nel tempo in cui V_{sh} è minore di tale soglia un'uscita V_{discr} negativa ($\approx V_{EE}$); ai fronti di discesa di V_S dunque non ci aspettiamo nessuna variazione dell'output (poichè V_{sh} scende sotto lo 0), mentre ai fronti di salita dovremmo vedere V_{discr} salire a $\approx V_{CC}$ e rimanerci fintantoché V_{sh} non scenda, per lo scaricarsi del condensatore C_F , nuovamente al di sotto della tensione di soglia. La figura (6) riporta i segnali V_{sh} e V_{discr} , e si può vedere come le nostre attese siano almeno qualitativamente rispettate.

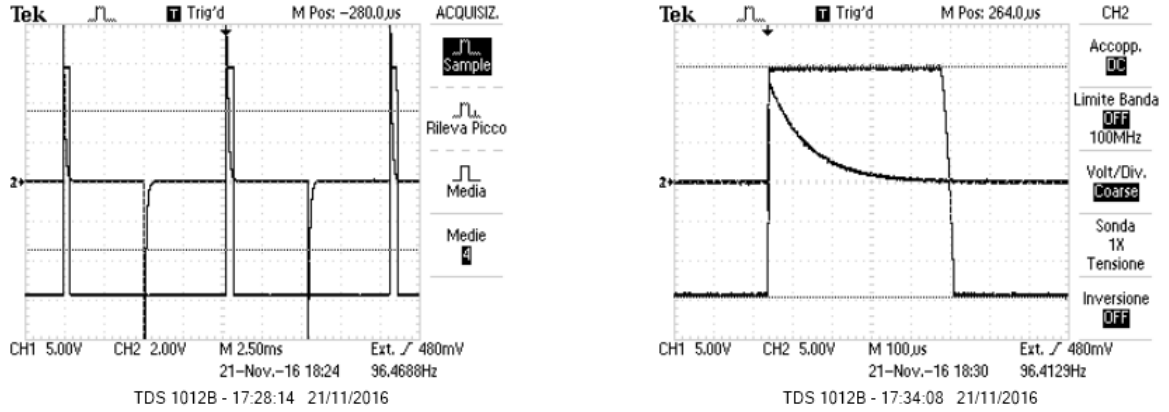

(a) Più periodi dell'onda in ingresso.

(b) Dettaglio di un singolo evento di rilevazione.

Figura 6: Andamento di V_{sh} e V_{discr} .

Si è dunque proceduto a inviare al circuito onde quadre di diversa ampiezza, registrando il corrispondente Time Over Threshold (TOT), ovvero la durata del segnale alto di V_{discr} . I dati sono stati usati per un fit del valore della tensione di soglia V_{th} del discriminatore con le caratteristiche date dalle misure in tabella (1), ottenendo $V_{th} = 0.186 \pm 0.003$ V, $\chi^2 = 3.1(5 \text{ dof}, p = 0.69)$. La possibilità del fit e la compatibilità con quanto atteso mostrano che il circuito è effettivamente ben descritto dal modello sopra esposto; nel grafico in figura (7) si può notare l'andamento esponenziale della carica depositata nel rilevatore in funzione del TOT.

Riducendo l'ampiezza dell'onda quadra in ingresso a valori poco maggiori di V_{th} , il circuito non dà più una risposta sufficientemente regolare da poterne ricavare informazioni quantitative, come si può vedere in figura (8); scendendo ulteriormente al di sotto di V_{th} (o per l'esattezza di $\frac{C_F}{C_T} V_{th}$) in uscita non si osserva più alcun segnale. Chiaramente, la tensione di soglia dipende dalla posizione del potenziometro, dunque variandone la regolazione si può tornare a vedere un segnale anche con ampiezza in ingresso più bassa; se invece lo si porta oltre lo 0 (cioè, ad una regolazione tale che la tensione all'ingresso invertente dell'OpAmp X_2 sia negativa), si vedrà un output principalmente alto che scende in corrispondenza dei fronti di discesa dell'onda in ingresso (poiché solo in quel momento la tensione V_{sh} può scendere al di sotto della tensione di soglia).

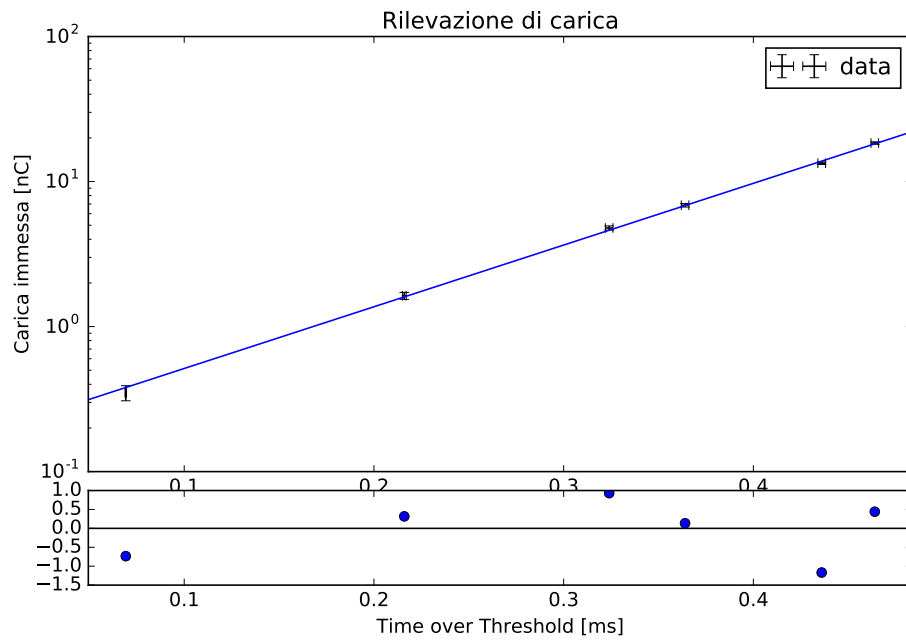


Figura 7: Fit della carica rilevata in funzione del TOT.

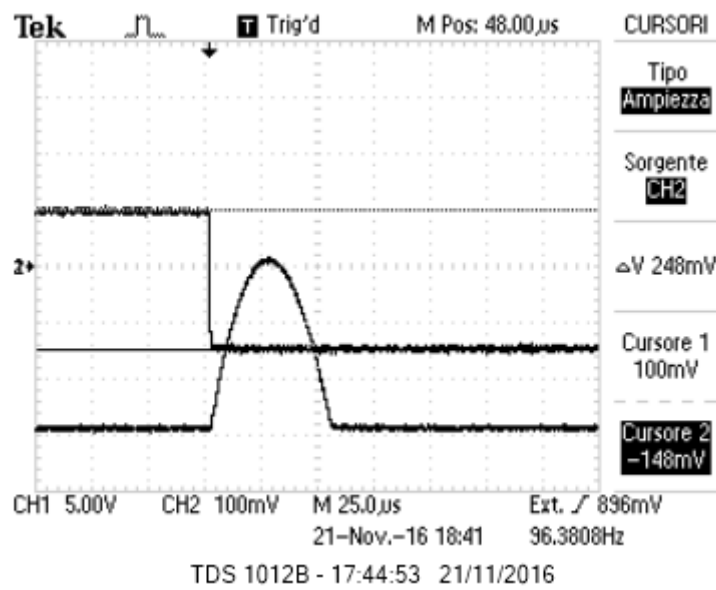


Figura 8: Andamento di V_{discr} con ingresso di ampiezza troppo ridotta.

4 Trigger di Schmitt

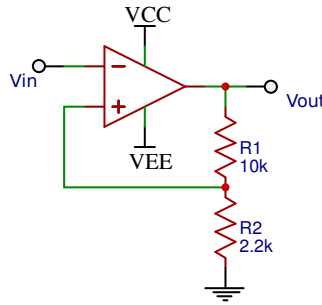


Figura 9: trigger di Schmitt

Si è montato il circuito in figura (9) e si sono misurati con il multimetro le resistenze $R_1 = 9.93 \pm 0.09 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = 2.27 \pm 0.03 \text{ k}\Omega$. Il trigger di schmitt è un comparatore di soglia con isteresi che trasforma l'ingresso in un'uscita che oscilla tra due valori di tensione. Tale trigger ha due valori di soglia in ingresso che sono $V_T = V_O \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ al variare dei due valori possibile per V_O . In figura (10) si

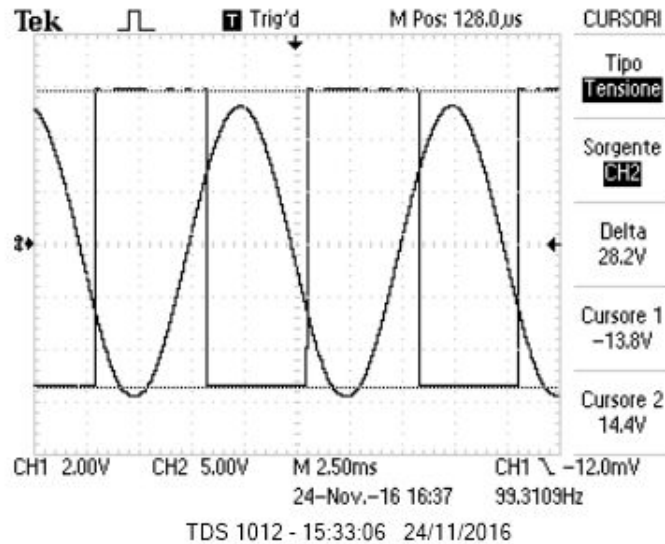


Figura 10: Risposta del trigger ad un ingresso sinusoidale.

mostra la risposta del trigger ad un ingresso sinusoidale con frequenza e ampiezza tale da permettere un corretto funzionamento del circuito. Quando l'ingresso V_{in} è minore della soglia bassa V_{TL} allora l'uscita assume il valore basso $V_{OL} \approx V_{EE}$. Mentre V_{in} è compreso tra le due soglie l'uscita viene mantenuta al valore assunto prima di varcare la soglia bassa. Quando V_{in} supera la soglia alta V_{TH} l'uscita si porta ad un valore $V_{OH} \approx V_{CC}$. Se invece l'ingresso è all'inizio maggiore di V_{TH} e poi se ne inizia a diminuire l'ampiezza, allora il trigger scatta quando V_{in} diventa minore di V_{TL} e l'uscita si regola sul valore basso V_{OL} .

Tale funzionamento realizza un'isteresi tra ingresso e uscita come è visibile nella figura (11).

Una caratteristica importante di tale trigger che lo differenzia dai comparatori con una sola soglia è il fatto che, in presenza di un segnale di rumore che oscilla intorno ad una soglia l'uscita non oscilla a sua volta perchè il trigger scatta al massimo una volta. Si sono misurati con l'oscilloscopio $V_{OL} = -14.0 \pm 0.1 \text{ V}$ e $V_{OH} = 14.5 \pm 0.1 \text{ V}$ e le due soglie dell'ingresso e si sono confrontate le misure con i valori attesi ricavati dalla formula prima scritta. Si nota dalla tabella che i valori attesi e misurati sono tra di loro compatibili.

Diminuendo l'ampiezza del segnale in ingresso si è ottenuto il grafico in figura (12).

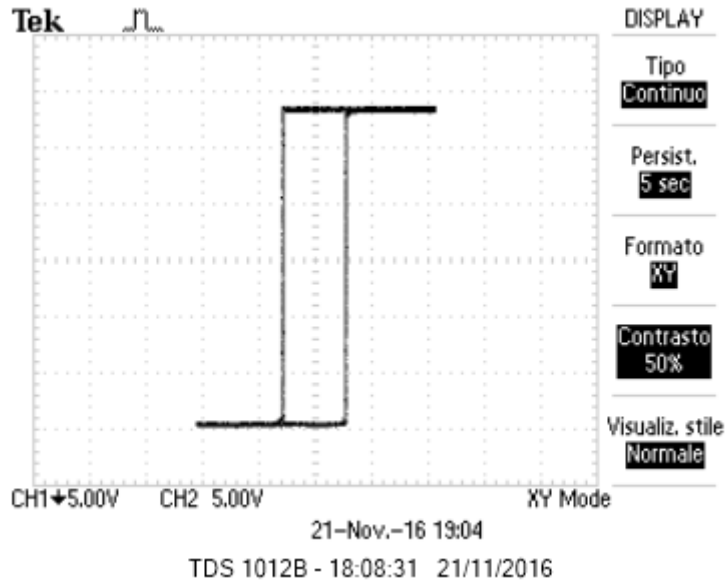


Figura 11: uscita in funzione dell'ingresso.

$V_{T,atteso}$ [V]	$V_{T,misurato}$ [V]
2.66 ± 0.05	2.72 ± 0.02
-2.69 ± 0.05	-2.64 ± 0.02

Tabella 2: Tensioni di soglia del trigger misuarate e attese.

Si nota che il massimo di V_{in} fa scattare il trigger, che regola quindi l'uscita a V_{OH} . Essendo il segnale non simmetrico, il minimo di V_{in} non è minore della soglia negativa V_{TL} quindi il trigger non scatta e l'uscita resta quindi impostata sul livello alto.

All'aumentare della frequenza del segnale in ingresso si possono avere degli effetti dovuti allo slew rate dell'OpAmp come in figura (13). Infatti il tempo di commutazione del segnale in uscita tra livello alto e basso non è istantanea e tale aspetto è messo in evidenza proprio ad alte frequenze. Infatti in tale regime l'OpAmp impiegando un certo tempo per commutare l'uscita, questa non è più un onda quadra ma bensì presenta dei fronti di discesa e salita con una pendenza in modulo pari a $12.7 \text{ V}/\mu\text{s}$.

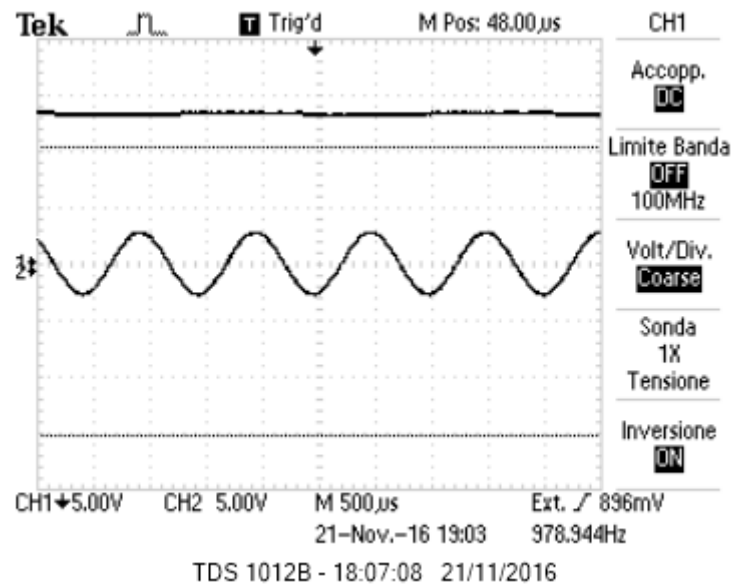


Figura 12: Ampiezza di V_{in} sotto soglia.

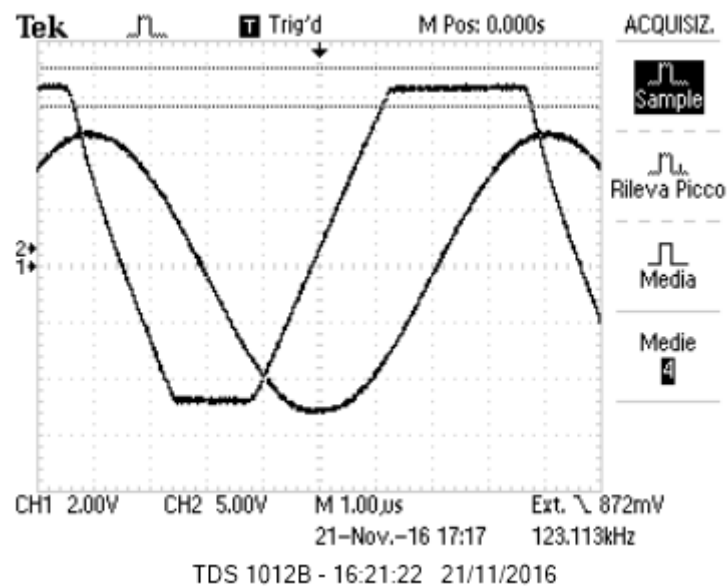


Figura 13: Evidenza dello slew rate dell'OpAmp per frequenze dell'ordine di 100 kHz

5 Multivibratore astabile

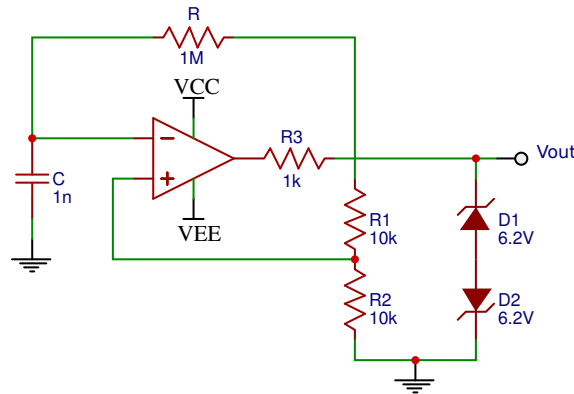


Figura 14: Circuito del multivibratore astabile utilizzato.

Si è montato il circuito in figura (14) e se ne sono misurati i valori dei componenti con il multimetro in tabella (??). I valori di R e C sono stati scelti in modo da avere un periodo di circa 2 ms utilizzando la formula $T = 2RC \log \frac{2 + \frac{R_1}{R_2}}{\frac{R_1}{R_2}}$, dove T è proprio il periodo dell'onda quadra. Utilizzando l'oscilloscopio sono stati misurati i segnali nei punti V_O, V_+, V_- come riportato nei grafici in figura ??, 16. I valori ottenuti delle ampiezze dei tre segnali sono riportati in tabella ?? insieme ai valori attesi. I valori attesi sono $V_+ = -V_- = \frac{V_\gamma + V_z}{1 + \frac{R_1}{R_2}}$. $V_O = V_\gamma + V_z$ a meno di un segno negativo a seconda che sia il valore alto o basso.

Il ruolo dei diodi zener è quello di limitare l'ampiezza della tensione in uscita in modo simmetrico tra $(V_\gamma + V_z)$ e $-(V_\gamma + V_z)$. Al contempo si inserisce all'uscita dell'OpAmp la resistenza R_3 in modo da limitare la quantità di corrente che fluisce nei diodi zener.

Come ci si può aspettare la frequenza di oscillazione non dipende dalla tensione di alimentazione. In effetti il periodo di oscillazione è previsto dalla formula già citata $T = 2RC \log \frac{2 + \frac{R_1}{R_2}}{\frac{R_1}{R_2}}$, che, appunto, non contiene dipendenze da V_{cc} e V_{ee} .

Per quanto riguarda il comportamento ad alta frequenza si può vedere come l'onda quadra venga sostituita da una onda sinusoidale 17. Questo dovrebbe essere dovuto al comportamento a un polo dell'OpAmp ad alta frequenza, che, attenuando il segnale, causa un abbassamento dell'amplificazione. Ne risulta che l'OpAmp non va più in zona non lineare, ne si raggiunge la tensione di conduzione degli OpAmp (si vede come i due canali, uno su V_O , l'altro su V_+ , siano quasi sovrapposti).

	Misura
R	$972 \pm 8 \text{ k}\Omega$
R_1	$9.88 \pm 0.09 \text{ k}\Omega$
R_2	$9.88 \pm 0.09 \text{ k}\Omega$
R_3	$972 \pm 9 \Omega$
C	$1.04 \pm 0.07 \text{ nF}$

Tabella 3: misure dei componenti del circuito

	Misurato [V]	Atteso [V]
V_O	6.88(4)	6.8
V_+	3.48(2)	3.4
V_-	3.52(2)	3.4

Tabella 4: Ampiezze dei segnali misuarati e attesi.

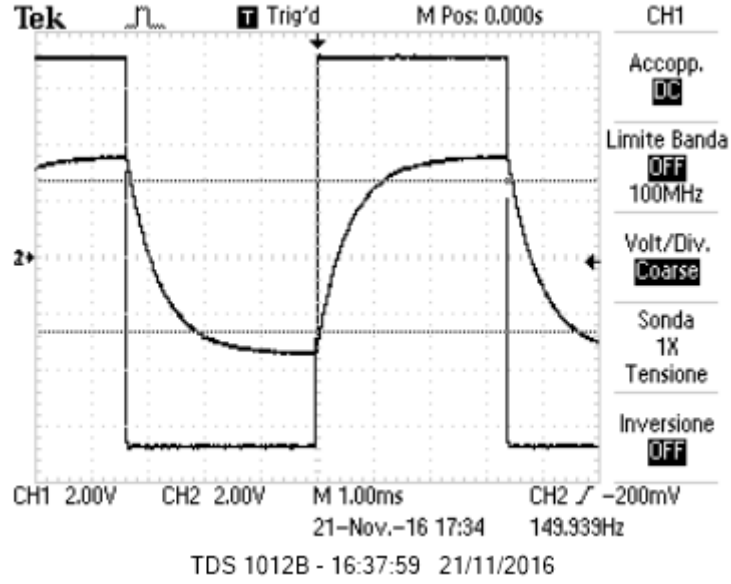


Figura 15: L'nda quadra rappresenta V_O mentre l'altra V_- .

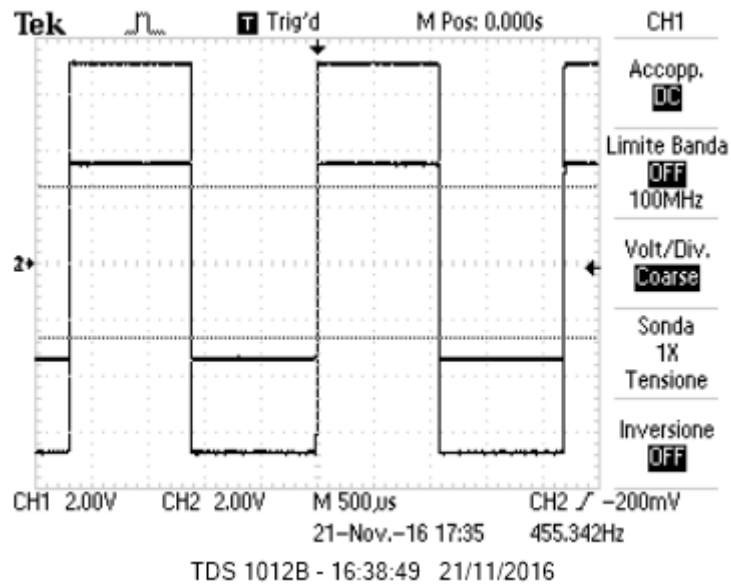


Figura 16: L'onda quadra di ampiezza maggiore è V_O mentre l'altra è V_+

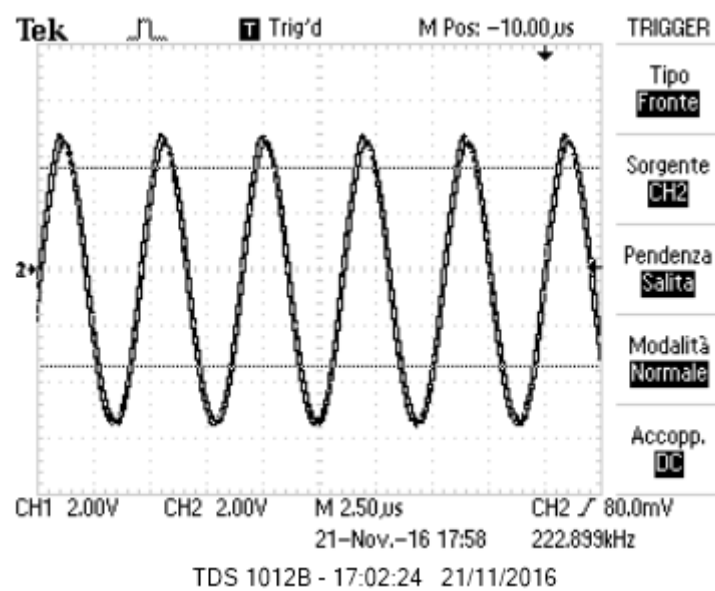


Figura 17: Oscillatore astabile con frequenza di 220 MHz