

# Esercitazione N.7: Usi non lineari dell'OpAmp

Gruppo BF

Andrea Luzio, Gianfranco Cordella, Valerio Lomanto

24 Novembre 2016

## 1 Scopo e strumentazione

Nel corso dell'esperienza sfrutteremo un OpAmp (TL081) per realizzare circuiti non lineari, valutandone di volta in volta le caratteristiche e i limiti di funzionamento.

## 2 Discriminatore

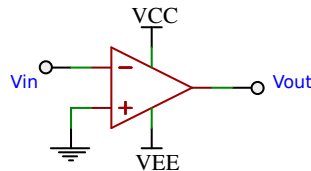


Figura 1: Circuito Discriminatore

Si è montato il circuito come in figura (1), inviando segnali sinusoidali in ingresso. La normale risposta del circuito può essere osservata in figura (2): di fatto, l'uscita è ad una tensione  $\approx V_{CC} \approx 15\text{ V}$  quando l'ingresso è a tensione negativa, mentre è a  $\approx V_{EE} \approx -15\text{ V}$  quando l'ingresso è a tensione positiva. In realtà, il passaggio dell'output da alto a basso o viceversa avviene quando l'input attraversa una tensione leggermente diversa da 0: questa tensione di offset è stata misurata con l'oscilloscopio come la tensione dell'input nel momento in cui l'output inizia la discesa (o la salita), ottenendo il valore di  $31.8 \pm 3.4\text{ mV}$  (la cui incertezza è primariamente data dalla difficoltà nel riconoscere la contemporaneità delle due tensioni).

Si è poi incrementata gradualmente la frequenza del segnale in ingresso, osservando la variazione del funzionamento del circuito ad alte frequenze. Dapprima, e mantenendo l'ampiezza del segnale in ingresso a qualche volt, si osservano effetti legati allo slew rate finito dell'OpAmp: dal momento che il passaggio dell'output da  $V_{CC}$  a  $V_{EE}$  non può essere istantaneo, quando l'input ha un semiperiodo confrontabile col tempo richiesto per passare da  $+15\text{ V}$  a  $-15\text{ V}$  (che è costante) quest'ultimo diventa una parte sostanziale del periodo dell'output, che dunque si allontana dall'ideale onda quadra per avvicinarsi ad un'onda triangolare con fronti di salita e discesa aventi pendenza data dallo slew rate.

Passando a frequenze di qualche centinaio di kHz e riducendo l'ampiezza dell'input si osserva un fenomeno particolare: poiché il guadagno dell'OpAmp a queste frequenze è significativamente inferiore, esso raggiunge la saturazione solo per ampiezze dell'input molto maggiori, dunque è apprezzabile per buona parte del periodo la risposta lineare dell'OpAmp, come si può vedere dalla figura (3) (si nota inoltre la diversa relazione tra le fasi di ingresso e uscita rispetto alle basse frequenze, compatibile con il comportamento da circuito a un polo). Ci è però poco chiara la ragione dell'offset dell'output, che non sembra dovuto ad un possibile offset del generatore (poiché permane anche inserendo un condensatore tra questo e l'ingresso invertente dell'OpAmp) né riteniamo sia causato da una  $V_{os} \neq 0$ .

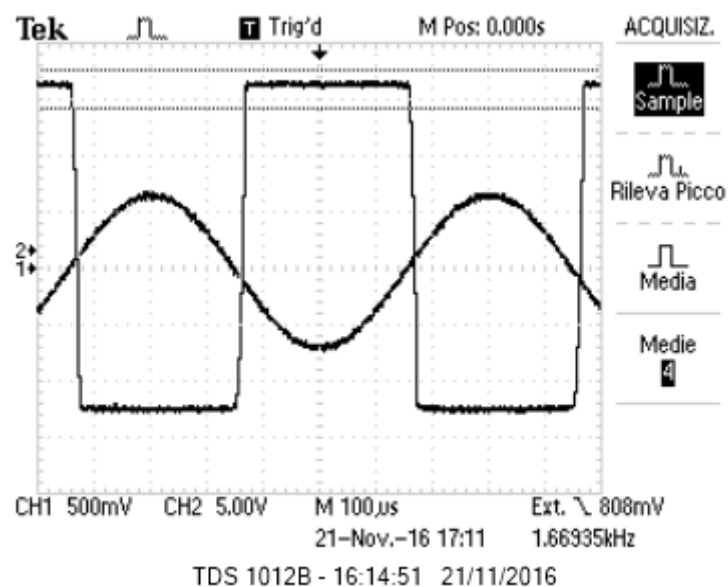


Figura 2: Risposta del discriminatore ad un segnale sinusoidale.

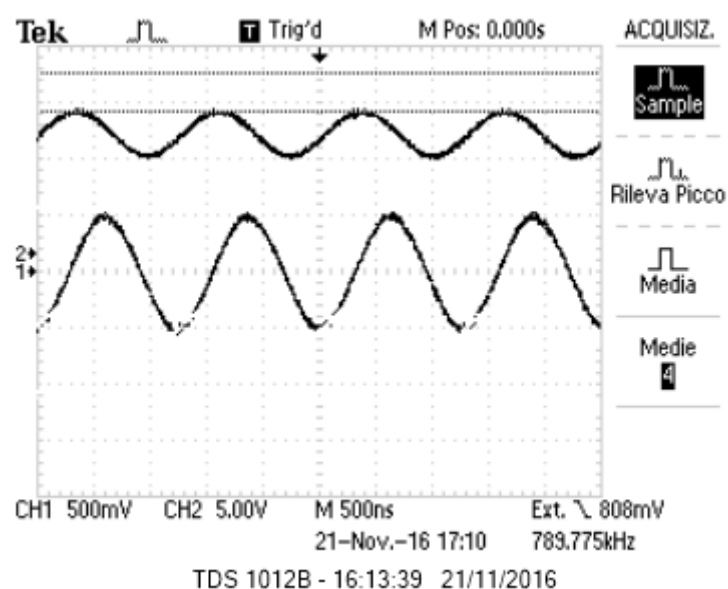


Figura 3: Risposta del circuito ad alte frequenze e piccole ampiezze.

### 3 Trigger di Schmitt

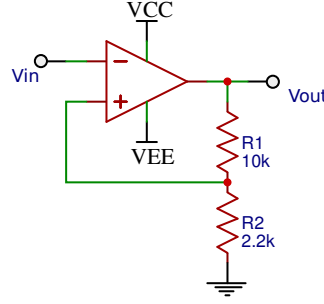


Figura 4: trigger di Schmitt

Si è montato il circuito in figura (4) e si sono misurati con il multimetro le resistenze  $R_1 = 9.93 \pm 0.09 \text{ k}\Omega$  e  $R_2 = 2.27 \pm 0.03 \text{ k}\Omega$ . Il trigger di schmitt è un comparatore di soglia con isteresi che trasforma l'ingresso in un uscita che oscilla tra due valori di tensione. Tale trigger ha due valori di soglia in ingresso che sono  $V_T = V_O \frac{R_2}{R_1 + R_2}$  al variare dei due valori possibile per  $V_O$ . In figura (5) si

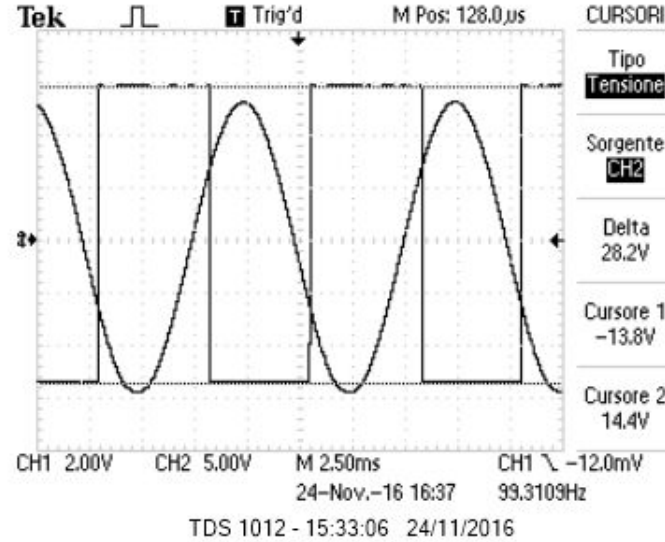


Figura 5: Risposta del trigger ad un ingresso sinusoidale.

mostra la risposta del trigger ad un ingresso sinusoidale con frequenza e ampiezza tale da permettere un corretto funzionamneto del circuito. Quando l'ingresso  $V_{in}$  è minore della soglia bassa  $V_{TL}$  allora l'uscita assume il valore basso  $V_{OL} \approx V_{EE}$ . Mentre  $V_{in}$  è compreso tra le due soglie l'uscita viene mantenuta al valore assunto prima di varcare la soglia bassa. Quando  $V_{in}$  supera la soglia alta  $V_{TH}$  l'uscita si porta ad un valore  $V_{OH} \approx V_{CC}$ . Se invece l'ingresso è all'inizio maggiore di  $V_{TH}$  e poi se ne inizia a diminuire l'ampiezza, allora il trigger scatta quando  $V_{in}$  diventa minore di  $V_{TL}$  e l'uscita si regola sul valore basso  $V_{OL}$ .

Tale funzionamento realizza un' isteresi tra ingresso e uscita come è visibile nella figura (6).

Una caratteristica importante di tale trigger che lo differenzia dai comparatori con una sola soglia è il fatto che, in presenza di un segnale di rumore che oscilla intorno ad una soglia l'uscita non oscilla a sua volta perchè il trigger scatta al massimo una volta. Si sono misurati con l'oscilloscopio  $V_{OL} = 14.5 \pm 0.1 \text{ V}$  e  $V_{OH} = 14.0 \pm 0.1 \text{ V}$  e le due soglie dell'ingresso e si sono confrontate le misure con i valori attesi ricavati dalla formula prima scritta. Si nota dalla tabella che i valori attesi e misurati sono tra di loro compatibili.

Diminuendo l'ampiezza del segnale in ingresso si è ottenuto il grafico in figura (7).

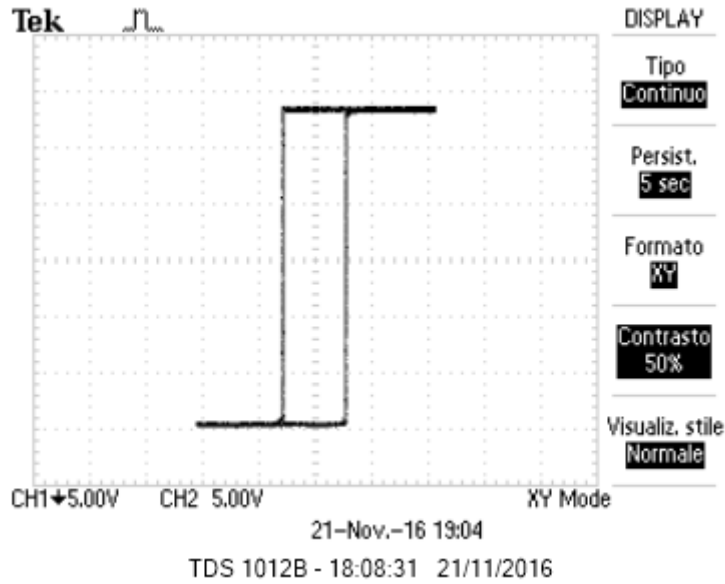


Figura 6: uscita in funzione dell'ingresso.

$V_{T,atteso}$ [V]	$V_{T,misurato}$ [V]
$2.66 \pm 0.05$	$2.72 \pm 0.02$
$-2.69 \pm 0.05$	$-2.64 \pm 0.02$

Tabella 1: Tensioni di soglia del trigger misuarate e attese.

Si nota che il massimo di  $V_{in}$  fa scattare il trigger, che regola quindi l'uscita a  $V_{OH}$ . Essendo il segnale non simmetrico, il minimo di  $V_{in}$  non è minore della soglia negativa  $V_{TL}$  quindi il trigger non scatta e l'uscita resta quindi impostata sul livello alto.

All'aumentare della frequenza del segnale in ingresso si possono avere degli effetti dovuti allo slew rate dell'OpAmp come in figura (8). Infatti il tempo di commutazione del segnale in uscita tra livello alto e basso non è istantanea e tale aspetto è messo in evidenza proprio ad alte frequenze. Infatti in tale regime l'OpAmp impiegando un certo tempo per commutare l'uscita, questa non è più un onda quadra ma bensì presenta dei fronti di discesa e salita con una pendenza in modulo pari a  $12.7 \text{ V}/\mu\text{s}$ .

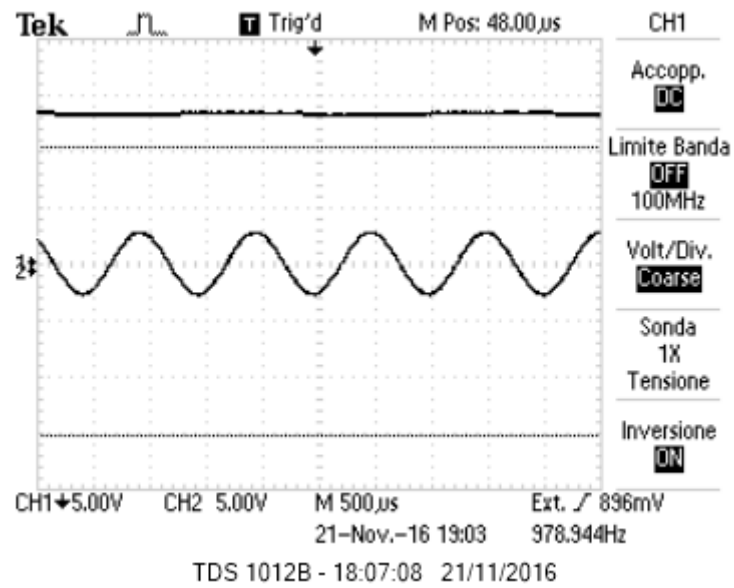


Figura 7: Ampiezza di  $V_{in}$  sotto soglia.

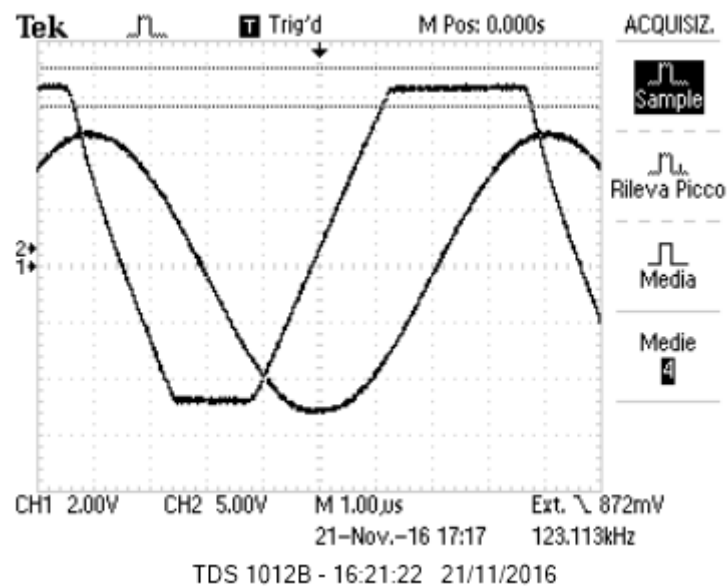


Figura 8: Evidenza dello slew rate dell'OpAmp per frequenze dell'ordine di 100 kHz